Karnaugh

a =

A_1A_0 \ A_3A_2	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	0

$\bar{A}_3\bar{A}_2\bar{A}_0 + \bar{A}_3A_1 + A_3A_0 + A_2A_1 + A_2A_0$

B =

A_1A_0 \ A_3A_2	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	0	1
11	0	0	0	1
10	0	1	1	0

$A_2\bar{A}_0 + \bar{A}_1\bar{A}_0 + A_3\bar{A}_2A_0 + \bar{A}_3A_2\bar{A}_1$

C =

A_1A_0 \ A_3A_2	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	0	1	1
11	1	0	0	0
10	1	1	1	1

$\bar{A}_3\bar{A}_2A_0 + A_3\bar{A}_1 + A_1\bar{A}_0$

D =

A_1A_0 \ A_3A_2	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	1	0	0
11	1	0	1	1
10	1	1	1	1

$\bar{A}_2A_1 + \bar{A}_3A_2\bar{A}_1A_0 + A_3A_2\bar{A}_0 + A_3A_1 + \bar{A}_3\bar{A}_2\bar{A}_0 + A_1\bar{A}_0$